

Het openen en sluiten van een schuifpoort wordt weergegeven door een lamp (= scheepsarmatuur), deze wordt bediend met een drukknop + impulsschakelaar. Bij het sluiten moet deze onmiddellijk stoppen (de lamp moet uitgaan) wanneer een persoon of wagen door de poort rijdt, dit gebeurt door een fotocel met reflector.

Pas wanneer de fotocel met reflector niet meer onderbroken wordt mag de schuifpoort pas na een bepaalde tijd verder sluiten.

- Het sluiten van de poort wordt weergegeven door een wandarmatuur.
- Bij deze opdracht gebruiken we een fotocel in combinatie met een tijrelais.
- Plaats de juiste beveiligingen en maak de schakeling.

Ondracht: