
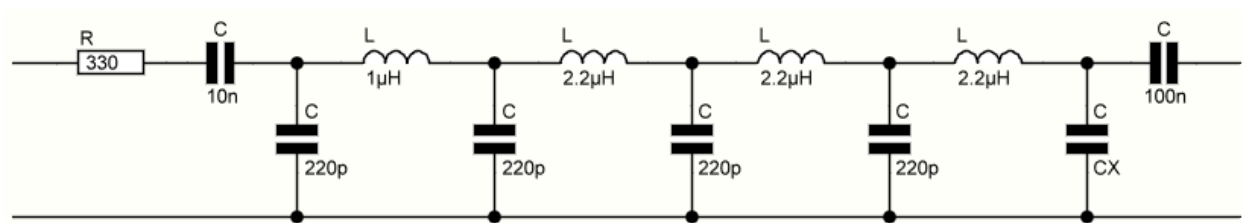


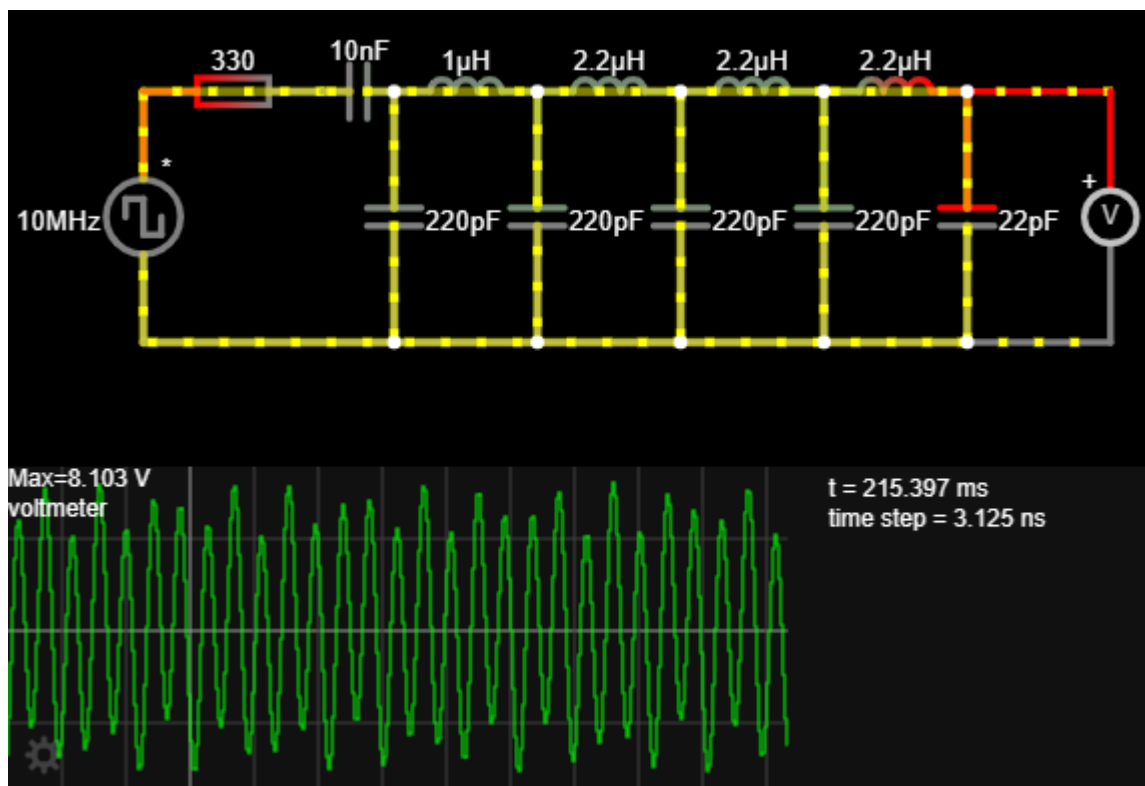10MHz filter simulaties (www.falstad.com/circuit) & uitgangstrap.




Input: 10MHz blok golf 50% duty-cycle, 5V.


CX = 22pF:




CX = 47pF:

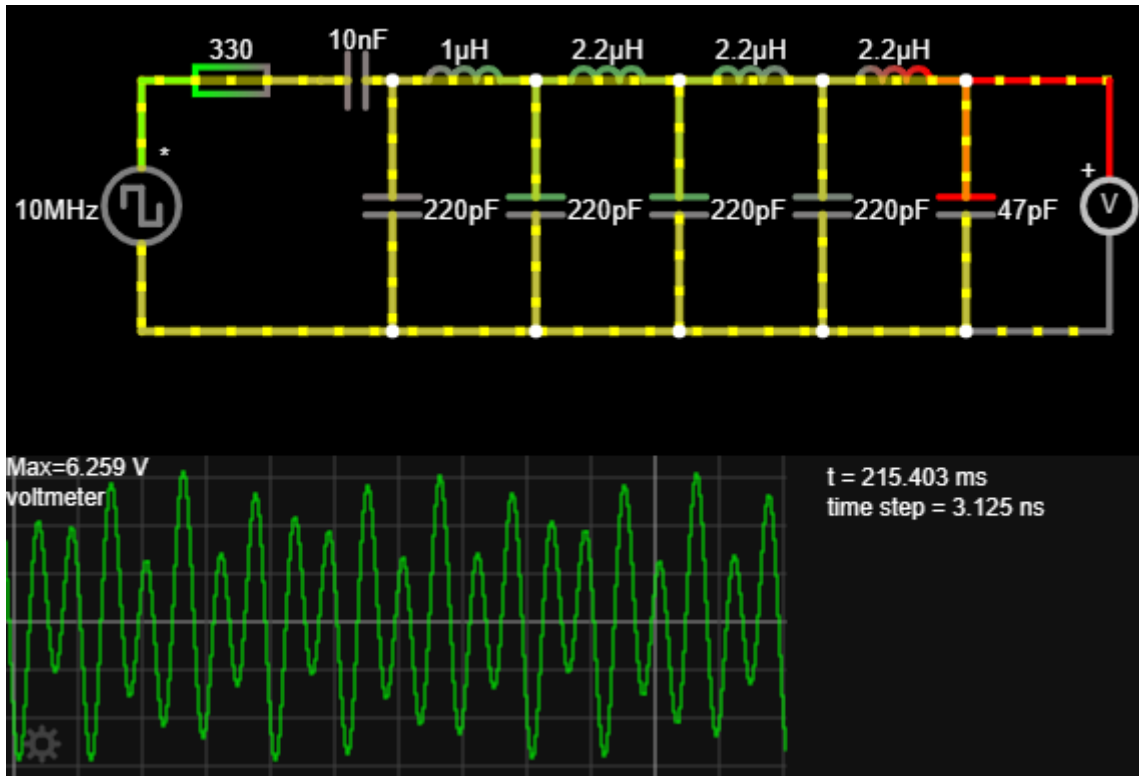


CX = 100pF:

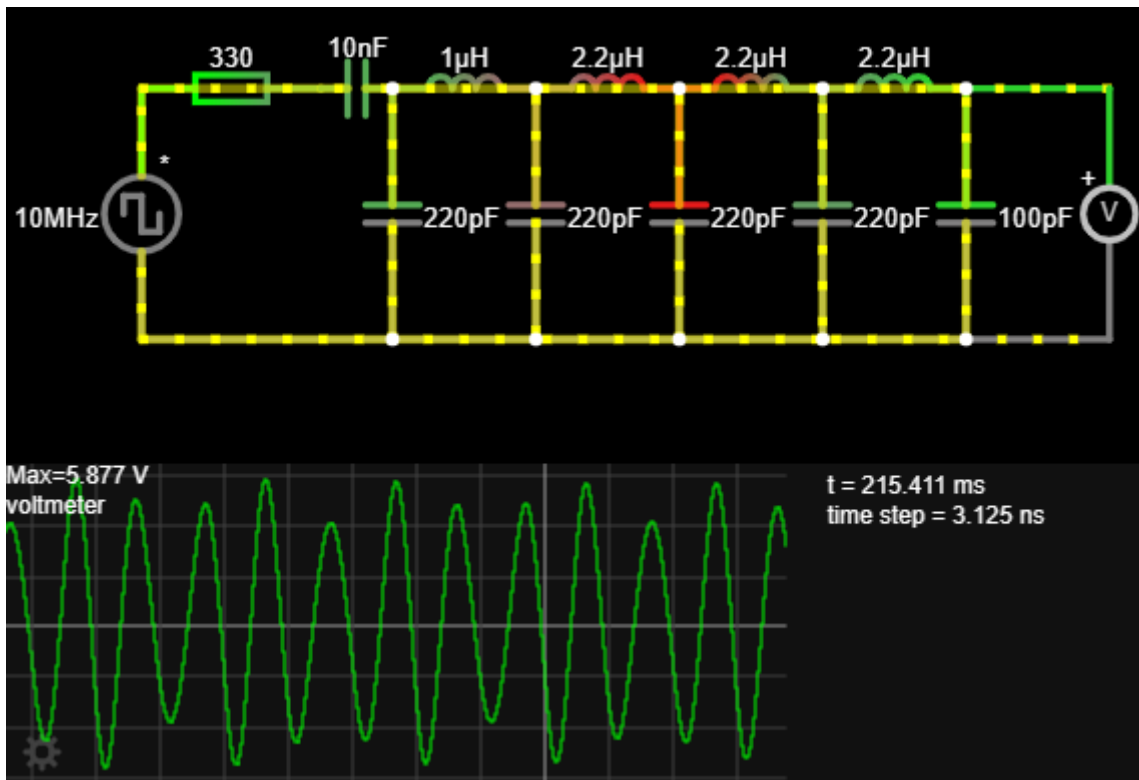


CX = 220pF:

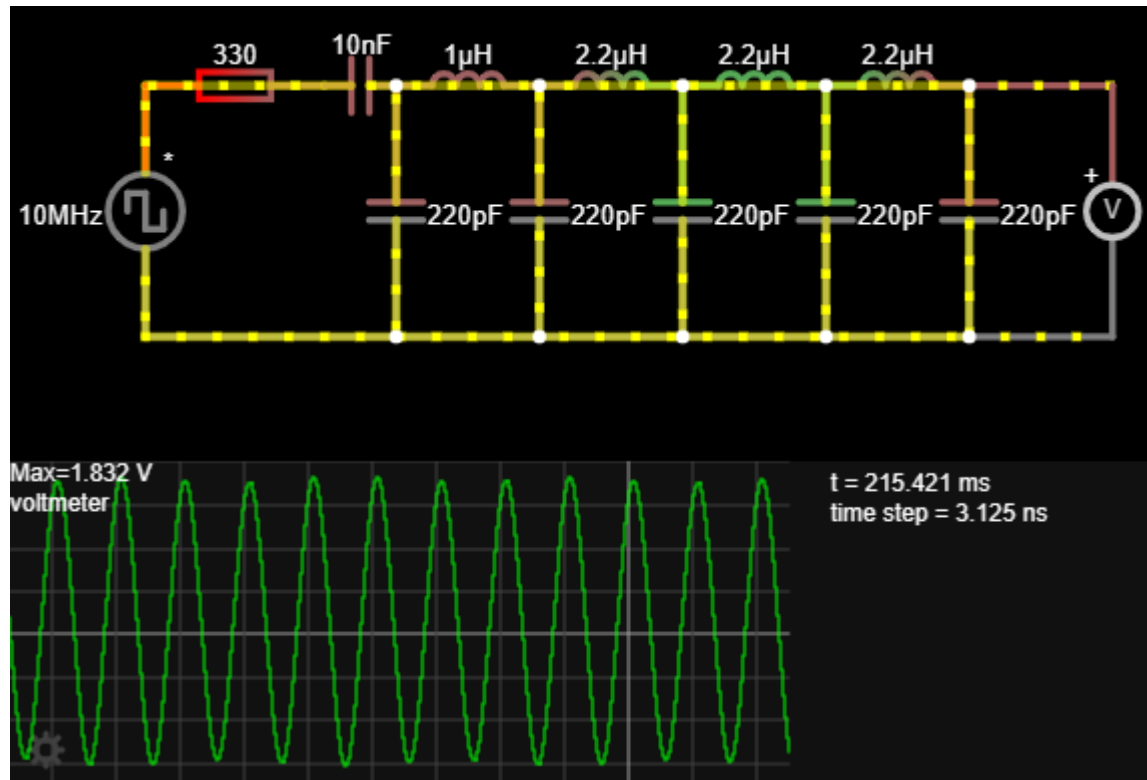

CX = 470pF:

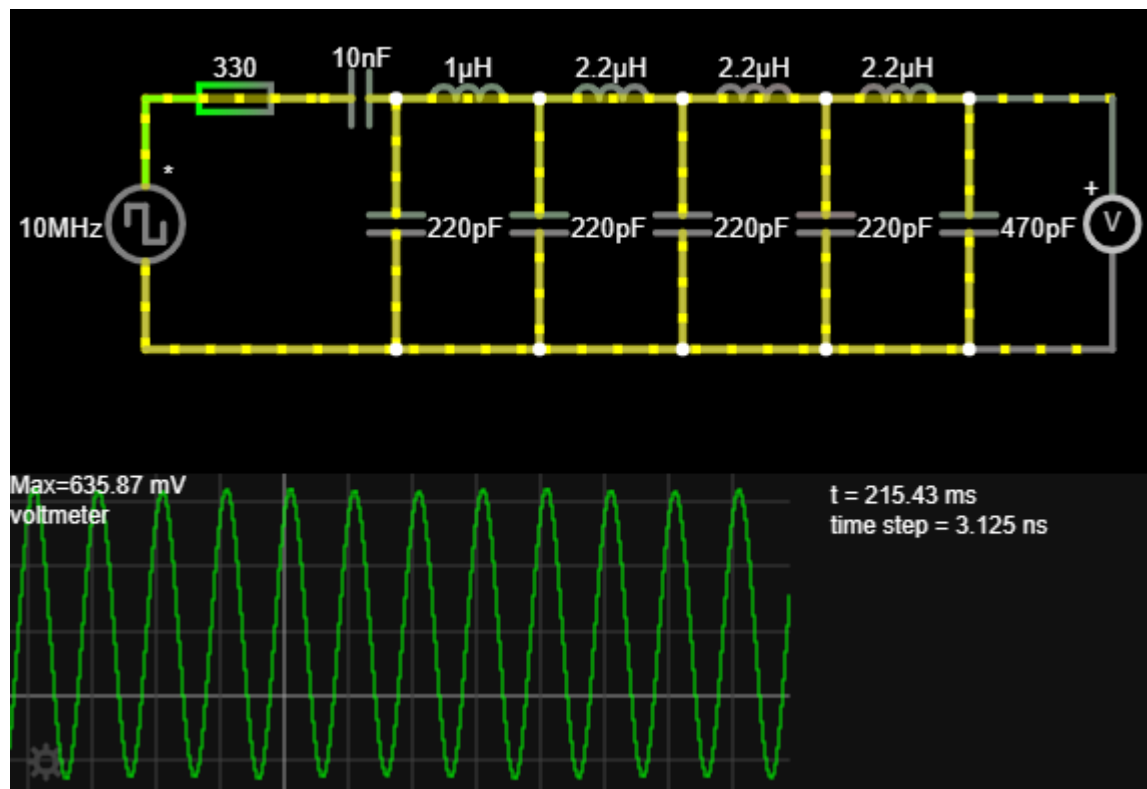

CX = 1nF:

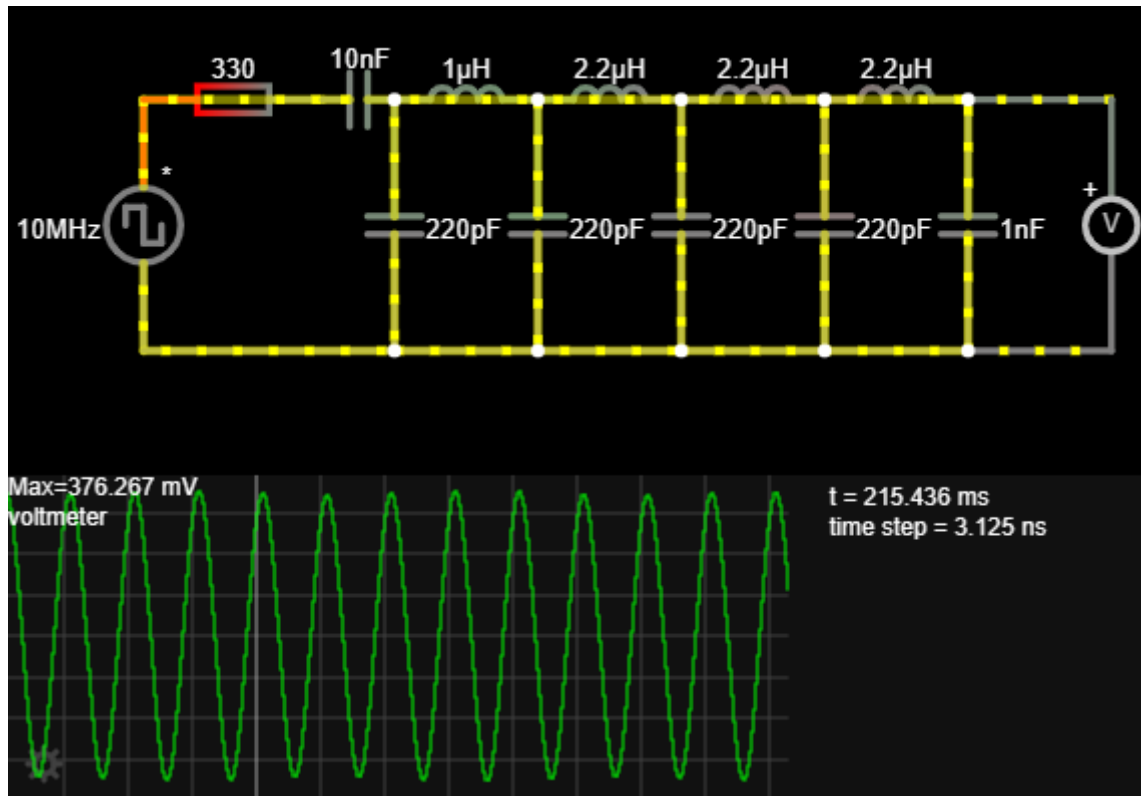

Deze trap zit er nog achter:

