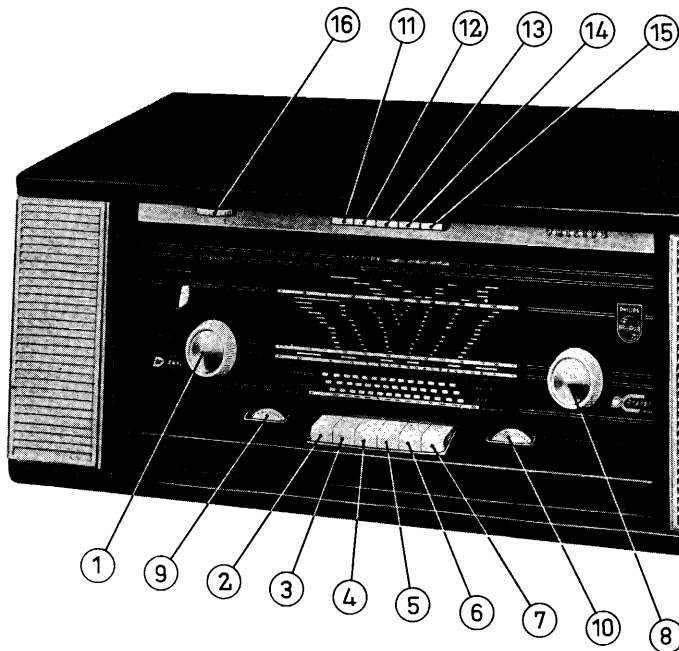




BEDIENING

- 1 = Volumeregelaar
- 2 = Aan/uitschakelaar
- 3 = P.U.-schakelaar
- 4 = L.G.-schakelaar
- 5 = M.G.-schakelaar
- 6 = K.G.-schakelaar
- 7 = F.M.-schakelaar
- 8 = Afstemming
- 9 = Lagetonen-regelaar
- 10 = Hogetonen-regelaar
- 11 = Toonschakelaar
- 12 = Toonschakelaar
- 13 = Nagalmschakelaar
- 14 = Stereoschakelaar
- 15 = Monoschakelaar
- 16 = Balansregelaar

SPECIFICATIE

Luidsprekers 2 × AD 3800 AM (800 Ω)
 Netspanningen 110-127-145-165 220-245 V
 Verbruik 100 W bij 220 V
 Afmetingen 27 × 71 × 29 cm


GOLFGEBIEDEN

L.G. : 1150-2000 m (260- 150 kc/s)
 M.G. : 185- 580 m (1622- 517 kc/s)
 K.G. : 16,5- 50,8 m (18,2- 5,9 Mc/s)
 F.M. : 3- 3,43 m (100-87,5 Mc/s)

Het prinsipeschema

Hiervoor kan worden verwezen naar pagina 179 en 180.

BUIZENBEZETTING

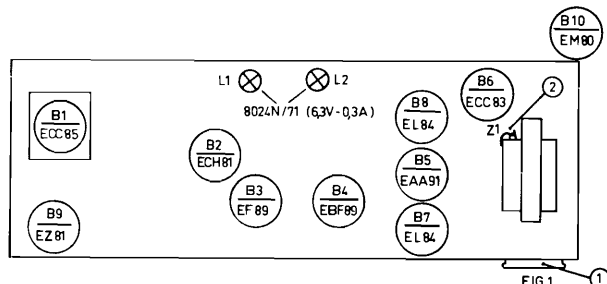

De smeltveiligheid Z¹ kan zich ook aan de linker onderzijde van de transformator bevinden in plaats van aan de linker bovenzijde zoals hier is aangegeven.

3. Afstemmoog reageert bij het afstemmen op een zender
 - a. Sluit een tweede luidspreker (800 Ω) aan op de extra luidsprekercontrapluggen (indien het apparaat nu wel werkt duidt dit op een defecte luidspreker)
 - b. Vervang B6 en/of B7 en/of B8

B. De radio werkt ten dele

1. De linker of rechter luidspreker geeft geen geluid
 - a. Vervang B6 en/of B7 en/of B8
2. De radio werkt op F.M. maar niet op L.G.-M.G.-K.G.
 - a. Vervang B2 en/of B4
3. De radio werkt op L.G.-M.G.-K.G. maar niet op F.M.
 - a. Vervang B1 en/of B5
4. Wel grammofoonweergave, maar geen ontvangst op L.G.-M.G.-K.G.-F.M.
 - a. Vervang achtereenvolgens B2, B3, B4
5. De radio werkt normaal maar het afstemmoog licht niet op
 - a. Vervang B10


STORINGEN

A. De radio werkt niet


1. Buizen en lampjes licht niet op
 - a. Ga na of de spanningsomschakelaar goed is ingesteld (zie post 1 van fig. 1)
 - b. Ga na of de smeltveiligheid in orde is (zie post 2 van fig. 1)
 - c. Ga na of de buizen goed zijn aangedrukt en of ze op de juiste plaats staan (zie fig. 1)
2. Afstemmoog licht niet op
 - a. Vervang de gelijkrichtbuis B9 (zie fig. 1)

C. De radio werkt onbetrouwbaar

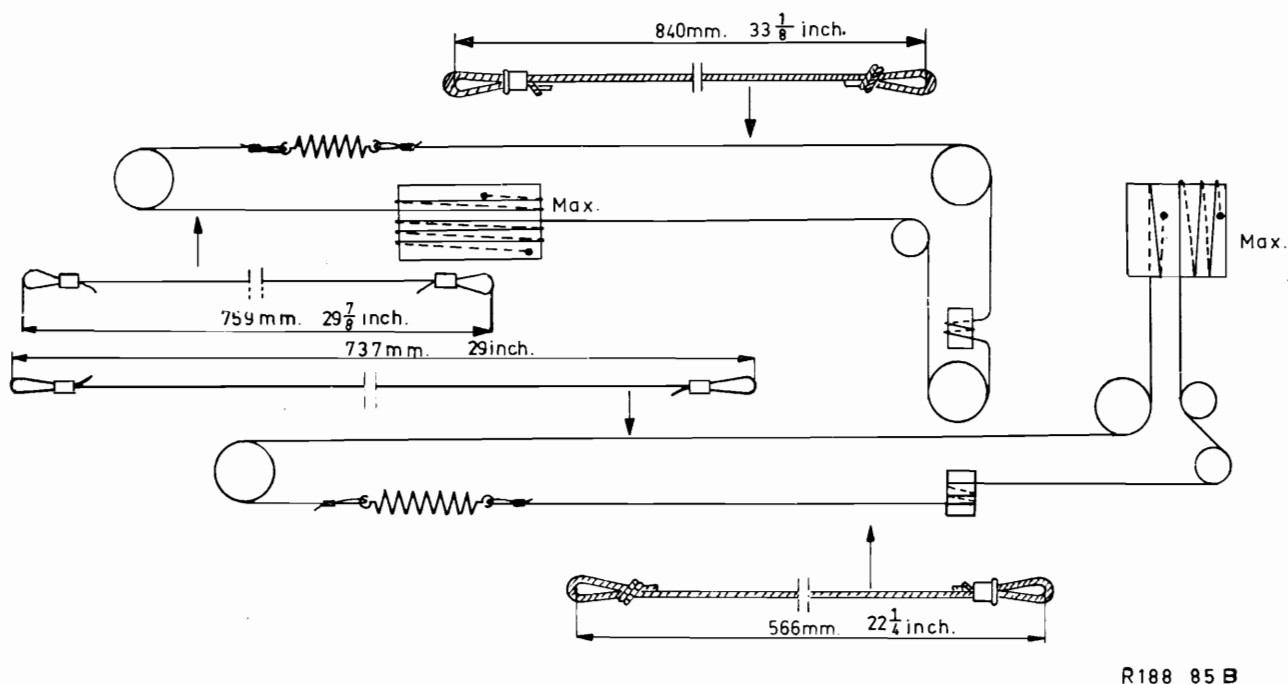1. De radio kraakt en/of onderbreekt
 - a. Volg de onder A-1 genoemde aanwijzingen op
 - b. Ga na of de antenne-aardstekers goed contact maken
 - c. Ga na of het verschijnsel is op te heffen door de buizen om de beurt te vervangen



B L O K S C H E M A

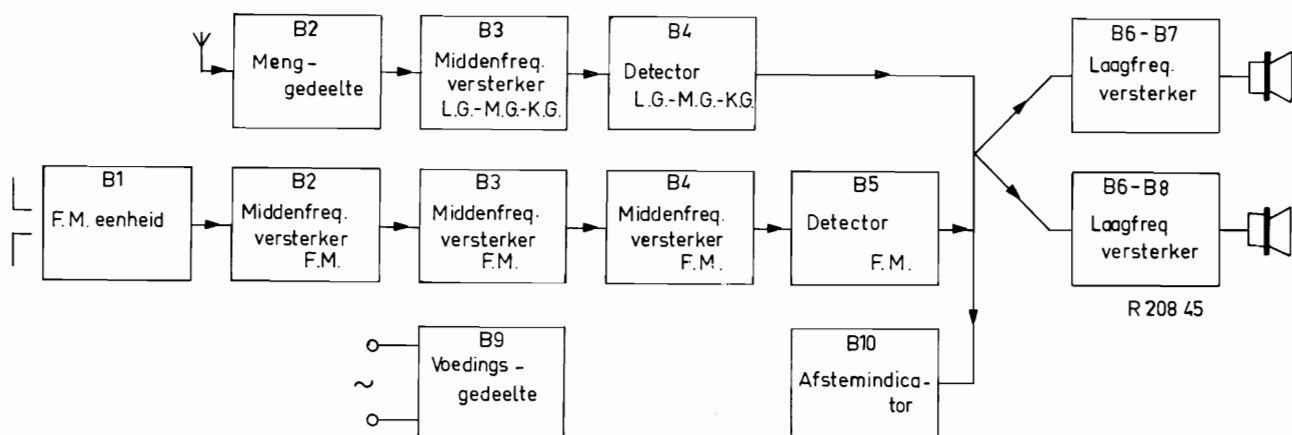

S	50 51 52 53 54 4	5 7 8 9 6 5 8	57 55 56 10.	60 59	13 15 12 14. 11. 16 18 17 19	20 22 21 23	24 26 25 27	40	42	41	3 3a	2 1	28 29 30 32 31 33 35 36													
C	6.8a	81 7 84	8	10 12 13 11. 14.	4.	15 16 17 18.	21. 19 24.	32 26	20. 28.	29.	33 35.	34 36.	41.	43 45	42.	46 44.	48.	50.	85 89	80a 60 82a 62 70 68 64 74 2a 3 66	2 1	72	52	84a	76	78
C	82 85 83	94.	95 90 91.	87 92 93	96 88 86 89 98 97	5 22 23.	25. 27	30.	31.	37 38.	40 9.	39	47	49.	88	86	87	81a 61 83a 63 71 69 65 75	67	73	90	77	79			
R	60.	61 62.	2. 3.	63 4 5 20	73.	7.	6.	8 10 9	11 12.	13.	15 14.	16 75 74	18	86 19.	77 80.	82	81	33 45 67 68 35 36 41 57 39 59 60a 47 71 49 66 1	88	51 52 88 89	55	65	63a			
R												43 44 17	31 30	78 79 85	83			82 34 46 70 69 37 38 42 58 40 60a 62a 48 72 50 76		54 53 29 87	56		64			

